

# Mein optimiertes Dokument

6. August 2023

## 1 Parallelschaltung

**Aufgabenstellung: Elektrische Eigenschaften einer Parallelschaltung von Widerständen**

**Teil A:** Entwickle ein Python-Programm, das die elektrischen Eigenschaften einer Parallelschaltung von drei Widerständen berechnet.

**Eingabe:** Drei Widerstandswerte in Ohm und eine Spannungsquelle von 12 V.

**Gesuchte Ausgaben:**

- Teilströme über jeden Widerstand.
- Gesamtstrom durch die Schaltung.
- Gesamtleistung der Schaltung.
- Leistung über jeden Widerstand.
- Gesamtwiderstand der Schaltung.

Nutze das Modul `matplotlib` für Python, um die Ergebnisse grafisch darzustellen. Teste dein Programm anschließend mit drei exemplarischen Widerstandswerten.

**Teil B:** Erläutere die Berechnungen für eine Parallelschaltung von Widerständen mit Hilfe von Markdown.

**Inhalt:**

- Beschreibung der gegebenen Werte und der gesuchten Größen.
- Manuelle Berechnung der oben genannten Größen.
- Darstellung der Parallelschaltung mit Hilfe eines einfachen ASCII-Schaltplans.

Verwende die gegebenen Formeln und Lösungen, um die Teile A und B entsprechend auszuarbeiten.

**Schaltplan**

```
      +--R1--+
      |  |
+12V---+--R2---+---GND
      |  |
      +--R3--+
```

## Python-Code zur Berechnung und grafischen Darstellung

```
# Quellcode in Python
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rcParams['text.usetex'] = True # Latex code

# Funktion zur Berechnung der Werte für eine Parallelschaltung
def parallelschaltung(R1, R2, R3, U):
    # Berechnung des Gesamtwiderstands
    R_ges = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
    # Teilströme berechnen
    I1 = U / R1
    I2 = U / R2
    I3 = U / R3
    # Gesamtstrom
    I_ges = I1 + I2 + I3
    # Leistungen berechnen
    P_ges = U * I_ges
    P1 = U * I1
    P2 = U * I2
    P3 = U * I3
    return I1, I2, I3, I_ges, P_ges, P1, P2, P3, R_ges

# Testwerte
R1 = 10 # Ohm
R2 = 20 # Ohm
R3 = 30 # Ohm
U = 12 # Volt

I1, I2, I3, I_ges, P_ges, P1, P2, P3, R_ges = parallelschaltung(
    ↪ R1, R2, R3, U)

# Ausgabe der berechneten Werte
print(f"Teilstrom über R1, I1 = {I1:.2f} A")
print(f"Teilstrom über R2, I2 = {I2:.2f} A")
print(f"Teilstrom über R3, I3 = {I3:.2f} A")
print(f"Gesamtstrom, I_ges = {I_ges:.2f} A")
print(f"Gesamtleistung, P_ges = {P_ges:.2f} W")
print(f"Leistung über R1, P1 = {P1:.2f} W")
print(f"Leistung über R2, P2 = {P2:.2f} W")
print(f"Leistung über R3, P3 = {P3:.2f} W")
print(f"Gesamtwiderstand, R_ges = {R_ges:.2f} Ohm")

# Grafische Darstellung
widerstaende = ["R1", "R2", "R3"]
teilstroeme = [I1, I2, I3]
leistungen = [P1, P2, P3]

# Farbe: Orange #F28C64 grau2 #B2B2B2 rot5 #A71916 blau5 #0D468E
plt.figure(figsize=(250/25.4, 176/25.4)) # Größe in inches (B5
    ↪ format: 250mm x 176mm)plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(widerstaende, teilstroeme, color='#0D468E')#blau5 #0D468E
```

```

plt.title(r'Teilströme', fontsize=12) #
plt.ylabel(r'\textbf{Strom (A)}')
plt.xlabel(r'\textbf{Widerstand}')
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.bar(widerstaende, leistungen, color='#A71916') #rot5 #A71916
plt.title(r'Leistungen', fontsize=12) #
plt.ylabel(r'\textbf{Leistung (W)}')
plt.xlabel(r'\textbf{Widerstand}')
plt.tight_layout()
plt.savefig("Diag_Parallelschaltung.svg") # SVG-Vektorgrafik
plt.show()

```


## Programmberechnung

*# Ausgabe Quellcode:*

```

Teilstrom über R1, I1 = 1.20 A
Teilstrom über R2, I2 = 0.60 A
Teilstrom über R3, I3 = 0.40 A
Gesamtstrom, I_ges = 2.20 A
Gesamtleistung, P_ges = 26.40 W
Leistung über R1, P1 = 14.40 W
Leistung über R2, P2 = 7.20 W
Leistung über R3, P3 = 4.80 W
Gesamtwiderstand, R_ges = 5.45 Ohm

```

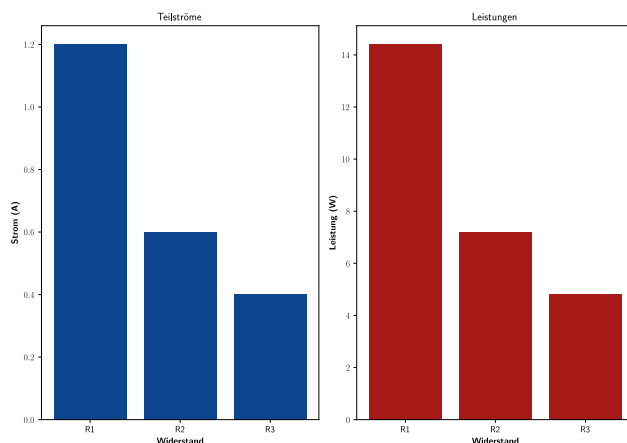

## Berechnung

### Gegebene Werte:

- $R_1 = 10 \, \Omega$
- $R_2 = 20 \, \Omega$
- $R_3 = 30 \, \Omega$
- $U = 12 \, V$

### Gesamtwiderstand der Parallelschaltung:

- $\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = 0.1833$
- Daraus ergibt sich:  $R_{ges} = \frac{1}{0.1833} = 5.46 \, \Omega$

### Teilströme:

- $I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{12}{10} = 1.2 \, A$
- $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{12}{20} = 0.6 \, A$
- $I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{12}{30} = 0.4 \, A$

### Gesamtstrom:

- $I_{ges} = I_1 + I_2 + I_3 = 1.2 + 0.6 + 0.4 = 2.2 \, A$

### Leistung über jeden Widerstand:

- $P_1 = U \times I_1 = 12 \times 1.2 = 14.4 \, W$
- $P_2 = U \times I_2 = 12 \times 0.6 = 7.2 \, W$
- $P_3 = U \times I_3 = 12 \times 0.4 = 4.8 \, W$

### Gesamtleistung:

- $P_{ges} = U \times I_{ges} = 12 \times 2.2 = 26.4 \, W$

### Ergebnisse:

- Gesamtwiderstand,  $R_{ges} = 5.46 \, \Omega$
- Teilstrom über  $R_1$ ,  $I_1 = 1.2 \, A$
- Teilstrom über  $R_2$ ,  $I_2 = 0.6 \, A$
- Teilstrom über  $R_3$ ,  $I_3 = 0.4 \, A$
- Gesamtstrom,  $I_{ges} = 2.2 \, A$
- Leistung über  $R_1$ ,  $P_1 = 14.4 \, W$
- Leistung über  $R_2$ ,  $P_2 = 7.2 \, W$
- Leistung über  $R_3$ ,  $P_3 = 4.8 \, W$
- Gesamtleistung,  $P_{ges} = 26.4 \, W$